

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال



گزارش آزمایش هفتم  
UART

امیرحسین علمدار: 400105144

پیام تائبی: 400105867

علیرضا سلیمیان: 400105036

## شرح کلی

در این آزمایش سعی داشتیم تا با استفاده از پروتکل ارتباطی UART، مداری روی وریلاگ سنتز کنیم، تا به یک قطعه که در آزمایشگاه داده شد، داده هایی را بدهد و این قطعه آن ها را به یک سرور بفرستد، سپس در صورت پیاده سازی درست مدار، سرور اطلاعات را به درستی می خواند و با توجه به آن، چیزی مربوط به آییی مورد نظر را در سایت تغییر می دهد، مثلا در این آزمایش، با ارسال داده، رنگ یک هدر در سایت تغییر می کرد، همچنین پیاده سازی باید قابلیت دریافت داده از سرور و نمایش آن بر روی LED ها را داشته باشد، مثلا در این آزمایش یک عدد باینری را در سایت ورودی می دادیم و به سرور ریکوئست زده میشد، سپس سرور عدد را به قطعه ارتباطی که به pin های fpga وصل بود می فرستاد و آن قطعه داده را به fpga منتقل می کرد و به درستی روی آن نمایش داده میشد.

## مشکلات و تغییرات

در پیش گزارش، فرضیات و روند کلی کار نشان داده شد و بنظر نحوه کار با آن فرضیات درست بود، اما در آزمایشگاه متوجه شدیم که داده ها به درستی ارسال نمی شود و مشکلی وجود دارد، بعد از مطالعه کد فهمیدیم و بررسی دوباره پروتکل، متوجه شدیم با یک شدن سیگنال start توسط کاربر، داده ها به درستی ارسال می شوند و دوباره به استیت اولیه باز می گردیم اما اگر وقتی به استیت اولیه بازگشتیم start همچنان 1 بود، دوباره تمام استیت ها طی خواهند شد و به اینصورت ممکن است هزاران بار داده تکراری بفرستیم که استفاده ای ندارد و درست خوانده نخواهد شد، زیرا در انتهای ارسال باید سیگنال hi شود تا مقصد بفهمد تمام شده است.

به توصیه آقای بحرینی، برای رهایی از این مشکل یک حالت Post\_Start تعریف کردیم. به اینگونه که همواره در استیت Start هستیم و 1 شدن سیگنال start، به استیت Post\_Start می رویم، ولی تا وقتی سیگنال شروع صفر نشود ادامه نمی دهیم، بعد از اینکه سیگنال شروع 0 شد، به استیت های بعد می رویم و در نهایت به حالت Start باز می گردیم. به اینصورت دیگر کاربر سیگنال شروع را روشن نمی گذارد تا هزاران بار داده ارسال شود، دقت کنید از آنجایی که در هر ثانیه 115200 بیت فرستاده می شد، حتی اگر سیگنال شروع مدت خیلی کوتاهی نیز یک میماند، داده هزاران بار ارسال می شد.(یکی از باگ هایی که بسیار زمان گرفت، این بود که استیت جدید تعریف کرده بودیم اما از آنجایی که متغیر state قبل 4 حالت داشت، 2 بیتی بود و در حالت جدید باید 3 بیت برای آن در نظر گرفته میشد ولی از دیدمان پنهان مانده بود و ماژول فرستنده مدت زیادی کار نمی کرد تا این باگ پیدا شد)

به ترتیب کد ماژول فرستنده قبل و جدید را می گذاریم تا تفاوت دیده شود:

```
1 case (state)
2   S_START: begin
3     if (start) begin
4       state <= S_POST_START;
5     end
6   end
7   S_POST_START: begin
8     if(!start) begin
9       sent <= 0;
10      data_index <= 0;
11      data <= data_in;
12      s_out <= START_SIG;
13      state <= S_SEND;
14    end
15  end
16  S_SEND: begin
17    s_out <= data[data_index];
18    if (data_index == 6)
19      state <= S_PARITY;
20      data_index <= data_index + 1;
21    end
22  S_PARITY: begin
23    s_out <= parity_sig;
24    state <= S_STOP;
25  end
26  S_STOP: begin
27    s_out <= 1;
28    sent <= 1;
29    state <= S_START;
30  end
31  default: state <= S_START;
32 endcase
```

```
case (state)
  S_START: begin
    if (start && !stop) begin
      s_out <= START_SIG;
      data_index <= 0;
      data <= data_in;
      state <= S_PARITY;
      sent <= 0;
    end else if(!start)
      stop <= 0;
    end
  S_PARITY: begin
    s_out <= parity_sig;
    state <= S_SEND;
  end
  S_SEND: begin
    s_out <= data[data_index];
    if (data_index == 6)
      state <= S_STOP;
      data_index <= data_index + 1;
    end
  S_STOP: begin
    s_out <= !START_SIG;
    state <= S_START;
    sent <= 1;
    stop <= 1;
  end
  default: state <= S_START;
endcase
```